## 附录1

1602LCD 主要技术参数:

显示容量为 16×2 个字符;

芯片工作电压为 4.5~5.5V;

工作电流为 2.0mA (5.0V);

模块最佳工作电压为 5.0V;

字符尺寸为 2.95×4.35 (W×H) mm。

1602 采用标准的 16 脚接口, 其中:

第1脚: VSS 为地电源

第 2 脚: VDD 接 5V 正电源

第 3 脚: V0 为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地电源时对比度最高,对比度过高时会产生"鬼影",使用时可以通过一个 10K 的电位器调整对比度

第 4 脚: RS 为寄存器选择, 高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。

第 5 脚: R/W 为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。当 RS 和 RW 共同为低电平时可以写入指令或者显示地址,当 RS 为低电平 RW 为高电平时可以读信号,当 RS 为高电平 RW 为低电平时可以写入数据。

第6脚: E端为使能端,当E端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令。

第7~14 脚: D0~D7 为8位双向数据线。

第15脚: 背光电源正极

第16脚: 背光电源负极

LCD 可按 4位模式连接,如图 1 所示。

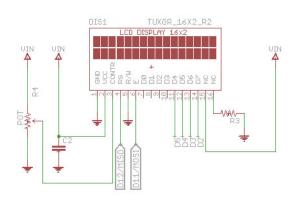


图 F.1 LCD 4 位连接模式

程序模版如下:

```
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal iLCD (12, 11, 5, 4, 3, 2);
void setup ( )
{
    iLCD.begin (16, 2 );
    // your code here...
}
void loop ()
{
    // your code here ...
```

在 Arduino 的安装目录下\libraries\LiquidCrystal 可以查看到函数的原型

LiquidCrystal()——定义你的 LCD 的接口:各个引脚连接的 I/O 口编号,格式为 LiquidCrystal(rs, enable, d4, d5, d6, d7) //4 位连接模式

LiquidCrystal(rs, rw, enable, d4, d5, d6, d7) //4 位连接模式

LiquidCrystal(rs, enable, d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7) //8 位连接模式

LiquidCrystal(rs, rw, enable, d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7) //8 位连接模式

begin()——定义 LCD 的长宽 (n 列×n 行), 格式 lcd.begin(cols, rows)

clear()——清空 LCD,格式 lcd.clear()

home()——把光标移回左上角,即从头开始输出,格式 lcd.home()

setCursor()——移动光标到特定位置,格式 lcd.setCursor(col, row)

write()——在屏幕上显示内容(必须是一个变量,如"Serial.read()"),格式 lcd.write(data)

print()——在屏幕上显示内容(字母、字符串,等等),格式 lcd.print(data)

lcd.print(data, BASE)

cursor()——显示光标(一条下划线),格式 lcd.cursor()

noCursor()——隐藏光标,格式 lcd.noCursor()

blink()——闪烁光标,格式 lcd.blink()

noBlink()——光标停止闪烁,格式 lcd.noBlink()

display()——(在使用 noDisplay()函数关闭显示后)打开显示(并恢复原来内容),格式 lcd.display()

noDisplay()——关闭显示,但不会丢失原来显示的内容,格式为 lcd.noDisplay()

scrollDisplayLeft()——把显示的内容向左滚动一格,格式 lcd.scrollDisplayLeft()

scrollDisplayRight()——把显示的内容向右滚动一格,格式为 lcd.scrollDisplayRight()

autoscroll()——打开自动滚动,这使每个新的字符出现后,原有的字符都移动一格:如果字符一开始从左到右(默认),那么就往左移动一格,否则就向右移动,格式 lcd.autoscroll()

noAutoscroll()——关闭自动滚动,格式 lcd.noAutoscroll()

leftToRight()——从左往右显示,也就是说显示的字符会从左往右排列(默认),但屏幕上已经有的字符不受影响,格式 lcd.leftToRight()

rightToLeft()——从右往左显示,格式 lcd.rightToLeft()

## 附录 2

图 F.2 示出了当旋转编码器工作时输出 A 和 B 的信号是如何变化的。当顺时针旋转旋钮时,脉冲会变化,并且会在图中从左向右移动;当逆时针旋转旋钮时,脉冲会在图中从右向左移动。

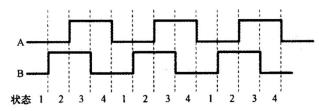


图 F.2 旋转编码器输出的脉冲波形

因此,如果 A 和 B 都是低电平,然后 B 变为高电平(从状态 1 到状态 2),这表明旋钮已经顺时针旋转;如果 A 低、B 高,然后 A 由低变高(从状态 2 到状态 3)也同样表明旋钮顺时针旋转;如果 A 高、B 低,然后 B 变高,已经从状态 4 到状态 3,表明旋钮逆时针旋转。

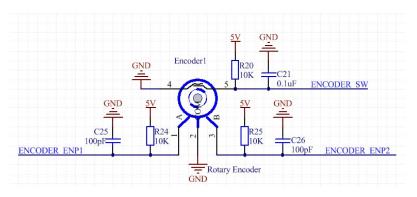


图 F.3 旋转编码器接线图

图 F.3 为 EC11 旋转编码器接线图, 1、3 脚为 A、B 信号, 4、5 脚为开关, 2 脚接地。